

**NF 02**  
**2009 / 2010**

**Catherine Marque**

**SUJETS DE TD**

**Université de Technologie de Compiègne**



# TD NF02

TD N° 1 – Circuits combinatoires .....	1
TD N° 2 – Circuits logiques .....	2
TD N° 3 - Bascules.....	4
TD N° 4 - Compteurs .....	6
TD N° 5 - Fonctionnement du HCS12.....	9
TD N° 6 – Association de boîtiers et décodage d’adresse avec HCS12 .....	12
TD N° 6 bis – Association de boîtiers et décodage d’adresse avec HCS12 .....	14
TD N° 7 - Programmation simple .....	15
TD N° 8 - Programmes.....	17
TD N° 9 – Sous-programmes .....	19
TD N° 10 – Interruption .....	20
TD N° 11 et 12 – Entrées-sorties .....	21



# TD N° 1 – Circuits combinatoires

## **I- Etude d'un additionneur**

I-a) Le demi-additionneur (pas de Carry entrante)

Définition des variables

Table de vérité

Simplification

Schéma logique

I -b) Additionneur complet

Définition des variables

Table de vérité

Simplification

Schéma logique

Schéma pratique

## **II- Conception d'un codeur**

On voudrait construire un circuit de commande d'une machine à café. La machine comporte quatre électrovalves contrôlant le dosage des matières premières : l'eau, le café, le sucre et le lait. Un signal de niveau 1 (d'état 1) sur l'électrovalve permet son ouverture. Les options offertes sont au nombre de cinq :

- café avec sucre
- café sans sucre
- cappuccino
- lait avec sucre
- lait sans sucre

La pression sur un des boutons de sélection permet de sélectionner la boisson choisie. Donner le circuit logique permettant la commande des électrovalves.

## **III- Conception d'un décodeur**

Une machine à sous comporte trois roues. Chaque roue contient quatre symboles : ♣ , ♦ , ♥ , ♠ .

Il existe quatre combinaisons gagnantes. Chaque combinaison gagnante correspond à l'allumage d'une lampe.

1) Définissez les variables et les fonctions du circuit logique permettant le fonctionnement de la machine.

2) Pour simplifier le problème, on se limite à deux symboles seulement pour chaque roue : ● et ■. Les combinaisons gagnantes seront au nombre de 2 : gain maximal si on a 3 ● , gain minimal si on a 2 ● adjacents et les autres possibilités sont perdantes.

Donnez le circuit logique commandant l'allumage des trois lampes :

L1 : gain maximal

L2 : gain minimal

L3 : pas de gain

## TD N° 2 – Circuits logiques


### I- Additionneur à 4 bits

Le circuit 7483 est un additionneur complet à 4 bits. Il effectue l'opération d'addition entre les deux mots binaires :

A :  $A_3 A_2 A_1 A_0$  et B :  $B_3 B_2 B_1 B_0$

Il reçoit une retenue entrante  $C_0$  et donne une retenue  $C_4$ .

 Le résultat est le mot 4 bits  $\Sigma = \Sigma_3 \Sigma_2 \Sigma_1 \Sigma_0$  tel que  $\Sigma = A + B$ .



1) À l'aide de deux circuits 7483, réalisez un additionneur à 8 bits.


2) En regardant la table de vérité de la porte XOR, on peut dire qu'elle remplit la fonction d'une porte inverseur programmable.

3) Pour obtenir  $A-B$  on fait  $A+(-B)$  où  $-B$  est le complément à 2 de  $B$ . Le complément à 2 est obtenu en inversant les bits et en ajoutant 1.

Réalisez à l'aide d'un 7483 et d'un 7486 (4 portes XOR) un circuit Additionneur-Soustracteur à 4 bits.
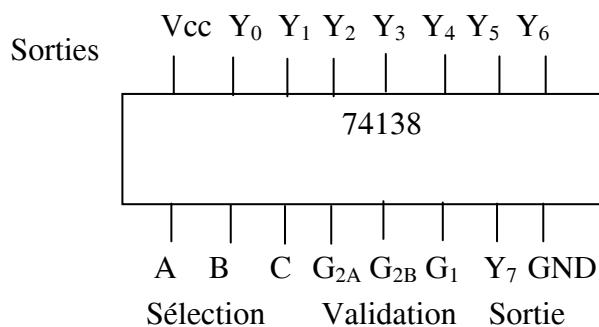
### II- Décodeur

Le circuit 74138 est un décodeur binaire-décimal (3 entrées - 8 sorties).



#### *Données techniques*

Type	Temps de propagation	Consommation
74LS138	22 ns	32 mW
74S138	8 ns	245mW

Table de fonctionnement (de vérité)

G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	C	B	A	Y <sub>0</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>4</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>6</sub>	Y <sub>7</sub>
x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
0	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1		.	.	.		1
1	0	0	0	1	1	0	1					
1	0	0	1	0		1	0	.				.
1	0	0	1	1	.		1	0	.			.
1	0	1	0	0	.			.	0	.		.
1	0	1	0	1	.			.		0		.
1	0	1	1	0						.	0	1
1	0	1	1	1	1		.	.	.		1	0

Les deux premières lignes correspondent au circuit non sélectionné. Les lignes d'après correspondent à l'état de fonctionnement en décodage ( $G_2 = G_{2A} + G_{2B}$ ).

1) À partir de ce circuit, réalisez un circuit décodeur 4- 16, avec une entrée « validation ».

### III- Multiplexeur (commutateur électronique)

Le circuit 74151 est un multiplexeur 8 voies en 1. L'entrée S est une entrée de validation.

 


Table de fonctionnement

Entrées			Sorties		
C	B	A	S	Y	W
x	x	x	1	0	1
0	0	0	0	D <sub>0</sub>	$\overline{D_0}$
0	0	1	0	D <sub>1</sub>	$\overline{D_1}$
0	1	0	0	D <sub>2</sub>	$\overline{D_2}$
0	1	1	0	D <sub>3</sub>	$\overline{D_3}$
1	0	0	0	D <sub>4</sub>	$\overline{D_4}$
1	0	1	0	D <sub>5</sub>	$\overline{D_5}$
1	1	0	0	D <sub>6</sub>	$\overline{D_6}$
1	1	1	0	D <sub>7</sub>	$\overline{D_7}$


1) Réalisez un multiplexeur type 74151 à l'aide d'un décodeur 74138.

2) Réalisez un multiple xe ur 16 voies en 1 à base de 74151.

## TD N° 3 - Bascules

### I- Bascule R-S

 - 1) En utilisant des portes NAND, réaliser une bascule R-S (avec table de fonctionnement)
- 2) En utilisant des portes NOR, réaliser une bascule R-S (avec table de fonctionnement)
- 3) Dans une maison de campagne le réservoir d'eau est situé sur le toit de la maison ; il est alimenté à partir d'un puits à l'aide d'une pompe.



Pour automatiser la pompe d'eau, on a mis deux détecteurs de niveau d'eau dans le réservoir : l'un au bas du réservoir et l'autre au haut du réservoir. Les détecteurs donnent une valeur 1 si l'eau atteint leur niveau.

La pompe peut être commandée par une entrée de commande C:

- si  $C = 1 \Rightarrow$  pompe active
- si  $C = 0 \Rightarrow$  pompe éteinte

3-a) Réalisez le circuit de commande capable d'activer la pompe si l'eau atteint le niveau bas et de l'arrêter si l'eau atteint le niveau haut, en utilisant une bascule R-S de type NAND.

3-b) Même question avec une bascule de type NOR.

Note : réalisez chaque solution avec une seul genre de porte logique.



## **II. Bascules JK**

Le magasin TROC souhaite installer sur sa vitrine, une enseigne lumineuse. L'allumage de chaque lettre sera suivant le cycle :

TROC                    les 4 lettres sont éteintes  
TROC  
TROC  
TROC  
TROC  
TROC

Comment commander l'allumage de chaque lettre à l'aide de bascules JK (boîtier 74LS73A) ?

On souhaite qu'à la mise sous tension toutes les lettres soient éteintes.

Que faut-il modifier pour que l'allumage de toutes les lettres dure 2 fois plus longtemps ?

*Table de vérité de la bascule JK donnée par le constructeur*

INPUTS				OUTPUTS	
CLEAR	CLOCK	J	K	Q	$\overline{Q}$
L	X	X	X	L	H
H	0	L	L	$Q_0$	$\overline{Q_0}$
H	↓	H	L	H	L
H	↓	L	H	L	H
H	↓	H	H	TOGGLE	TOGGLE
H	H	X	X	$Q_0$	$\overline{Q_0}$

## TD N° 4 - Compteurs

### I- Les compteurs binaires

Réalisez à l'aide de chacun des compteurs 74163, 74169, 74191, 74193 ( dont la documentation est fournie) un compteur à dix, c'est à dire un circuit qui compte de 0, 1, ... jusqu'à 9 et qui reprenne à 0 ... etc.

Remarques :

- Le nombre 10 ne doit pas figurer sur les sorties du compteur.
- Chaque chiffre (0 ... 9) doit rester pendant une période d'horloge sur les sorties du compteur.
- Donner plusieurs méthodes s'il en existe.
- Dans la suite, A et QA sont les bits de poids faibles.

### II- Réalisation d'un compteur-décompteur 8 bits (74193)

Mise en cascade de 2 compteur-décompteurs 4 bits. (un compteur pour les bits de poids faibles LSB et un autre compteur pour les bits de poids forts MSB).


### III- Registre à décalage bidirectionnel à 4 bits (74LS194 boîtier 16 pattes)

III-1) Ce circuit dispose de :

- 1 entrée d'horloge active sur un front montant
- 1 entrée CLEAR asynchrone
- 4 lignes d'entrée D C B A pour un chargement parallèle du registre à décalage (A est le LSB)
- 2 bits de contrôle  $S_0$  et  $S_1$  qui permettent la sélection de 4 modes de fonctionnement:

- 1) chargement parallèle synchrone
  - 2) Décalage à gauche (dans le sens  $Q_A \rightarrow Q_D$ )
  - 3) Décalage à droite (dans le sens  $Q_D \rightarrow Q_A$ )
  - 4) Arrêt du fonctionnement ou mémorisation
- 4 lignes de sortie  $Q_D$   $Q_C$   $Q_B$   $Q_A$  ( $Q_A$  = LSB).

III-2) Brochage du circuit

 


**SN54160 THRU SN54163, SN54LS160A THRU SN54LS163A,  
SN54S162, SN54S163, SN74160 THRU SN74163,  
SN74LS160A THRU SN74LS163A, SN74S162, SN74S163  
SYNCHRONOUS 4-BIT COUNTERS**

OCTOBER 1976 REVISED MARCH 1980

'160, '161, 'LS160A, 'LS161A ... SYNCHRONOUS COUNTERS WITH DIRECT CLEAR  
'162, '163, 'LS162A, 'LS163A, 'S162, 'S163 ... FULLY SYNCHRONOUS COUNTERS

- Internal Look-Ahead for Fast Counting
- Carry Output for n-Bit Cascading
- Synchronous Counting
- Synchronously Programmable
- Load Control Line
- Diode-Clamped Inputs

 SERIES 54, '54LS, '54S ... J OR W PACKAGE  
SERIES 74, '74LS, '74S ... N PACKAGE  
SERIES 74LS, '74S ... D OR N PACKAGE



N/C: No internal connection

**TTL  
MSI**


**TYPES SN54LS168, SN54LS169, SN54S168, SN54S169,  
SN74LS168, SN74LS169, SN74S168, SN74S169  
SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN COUNTERS**

BULLETIN NO. DLS 74120M, MARCH 1974

'LS168, 'S168 ... SYNCHRONOUS UP/DOWN DECADE COUNTERS  
'LS169, 'S169 ... SYNCHRONOUS UP/DOWN BINARY COUNTERS

SERIES 54LS, '54LS, '54S ... J OR W PACKAGE  
SERIES 74LS, '74LS, '74S ... J OR N PACKAGE

 - Programmable Look-Ahead Up/Down Binary/Decade Counters
- Fully Synchronous Operation for Counting and Programming
- Internal Look-Ahead for Fast Counting
- Carry Output for n-Bit Cascading
- Fully Independent Clock Circuit




positive logic: see description

**SN54190, SN54191, SN54LS190, SN54LS191,  
SN74190, SN74191, SN74LS190, SN74LS191  
SYNCHRONOUS UP/DOWN COUNTERS WITH DOWN/UP MODE CONTROL**

DECEMBER 1972 REVISED MARCH 1980

 SERIES 54, '54LS, '54S ... J OR W PACKAGE  
SERIES 74, '74LS, '74S ... N PACKAGE  
SERIES 74LS, '74S ... D OR N PACKAGE




- Counts 8-4-2-1 BCD or Binary
- Single Down/Up Count Control Line
- Count Enable Control Input
- Ripple Clock Output for Cascading
- Asynchronously Presettable with Load Control
- Parallel Outputs
- Cascadable for n-Bit Applications

**SN54192, SN54193, SN54LS192, SN54LS193,  
SN74192, SN74193, SN74LS192, SN74LS193  
SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN COUNTERS (DUAL CLOCK WITH CLEAR)**

DECEMBER 1972 REVISED MARCH 1980

- Cascading Circuitry Provided Internally
- Synchronous Operation
- Individual Preset to Each Flip-Flop
- Fully Independent Clear Input

 SERIES 54, '54LS, '54S ... J OR W PACKAGE  
SERIES 74, '74LS, '74S ... N PACKAGE  
SERIES 74LS, '74S ... D OR N PACKAGE



TYPES	TYPICAL MAXIMUM COUNT FREQUENCY	TYPICAL POWER DISSIPATION
'192, '193	32 MHz	375 mW
'LS192, 'LS193	32 MHz	95 mW

### III-3) Table de fonctionnement

CLEAR	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	C <sub>k</sub>	SL	SR	D	C	B	A	Q <sub>D</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>	Mode
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	Mise à zero
1	X	X	0	X	X	X	X	X	X	Q <sub>D</sub> <sup>0</sup>	Q <sub>C</sub> <sup>0</sup>	Q <sub>B</sub> <sup>0</sup>	Q <sub>A</sub> <sup>0</sup>	Mémorisation
1	1	1	↓	X	X	d	c	b	a	d	c	b	a	Chargement parallèle
1	0	1	↓	X	1	X	X	X	X	1	Q <sub>D</sub> <sup>-1</sup>	Q <sub>C</sub> <sup>-1</sup>	Q <sub>B</sub> <sup>-1</sup>	Décalage à droite avec des '1'
1	0	1	↓	X	0	X	X	X	X	0	Q <sub>D</sub> <sup>-1</sup>	Q <sub>C</sub> <sup>-1</sup>	Q <sub>B</sub> <sup>-1</sup>	Décalage à droite avec des '0'
1	1	0	↓	1	X	X	X	X	X	Q <sub>C</sub> <sup>-1</sup>	Q <sub>B</sub> <sup>-1</sup>	Q <sub>A</sub> <sup>-1</sup>	1	Décalage à gauche avec des '1'
1	1	0	↓	0	X	X	X	X	X	Q <sub>C</sub> <sup>-1</sup>	Q <sub>B</sub> <sup>-1</sup>	Q <sub>A</sub> <sup>-1</sup>	0	Décalage à gauche avec des '0'
1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	Q <sub>D</sub> <sup>0</sup>	Q <sub>C</sub> <sup>0</sup>	Q <sub>B</sub> <sup>0</sup>	Q <sub>A</sub> <sup>0</sup>	Mémorisation

### III-4) Exercice

Réalisez à l'aide du circuit 74LS194 (registre à décalage) un circuit qui commande l'allumage de 4 lampes selon la séquence suivante:

	Lampe 1	Lampe 2	Lampe 3	Lampe 4
1 <sup>er</sup> cycle	1	0	0	0
	0	1	0	0
	0	0	1	0
	0	0	0	1
	0	0	1	0
	0	1	0	0
	1	0	0	0
	0	1	0	0
2 <sup>ème</sup> cycle	etc ...			

La valeur '1' signifie que la lampe est allumée.

## TD N° 5 - Fonctionnement du HCS12

### I. Codage de l'instruction LDD

Soit la ligne de programme suivante écrite à l'adresse \$1000 :

LDD #\$2000

Donnez le codage de cette ligne en utilisant les documents du constructeur (page suivante).

Expliquez l'exécution de l'instruction.

### II. Transfert de données depuis la mémoire

Soit la ligne de programme suivante écrite à l'adresse \$1000 :

LDD 4,X

où le registre 16 bits X contient la valeur \$1100.

Codez cette ligne en utilisant les documents du constructeur (page suivante).

Expliquez l'exécution de l'instruction.

### III. Branchement inconditionnel BRA

En utilisant la notice, coder la ligne de programme écrite en \$1000 et décrire son exécution :

BRA \$1000

### IV. Temps d'exécution d'une boucle

On suppose que le registre D contient initialement la valeur \$2000.

Calculez le temps d'exécution du programme suivant en prenant une horloge de 4 MHz :

BCL : SUBD #1

BNE BCL

Indication de temps de cycle : SUBD : 2 cycles ; BNE : 3 cycles si branchement, 1 cycle sinon

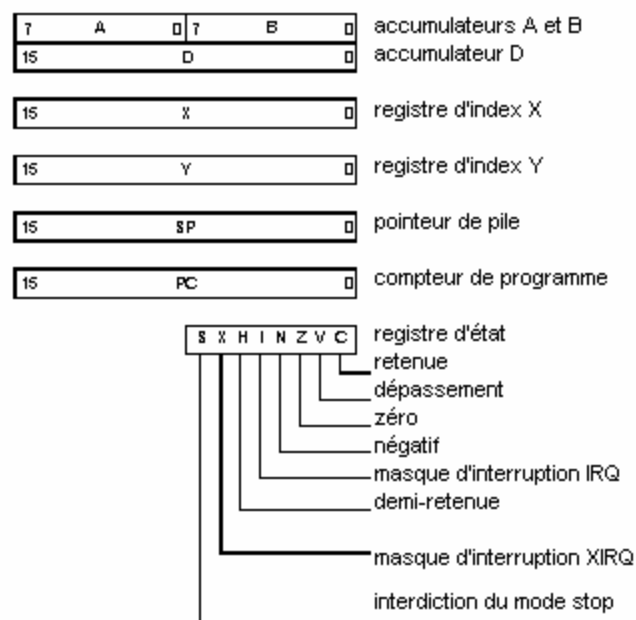


Fig.1 - Registres du microcontrôleur HC12

Source Form	Operation	Addr. Mode	Machine Coding (hex)	Access Detail	S X H I	N Z V C
BNE rel8 1	Branch if Not Equal (if Z = 0)	REL	26 rr	PPP/P		
BRA rel8	Branch Always (if 1 = 1)	REL	20 rr	PPP		
LDD # opr16i LDD opr8a LDD opr16a LDD oprx0_xysp LDD oprx9,xysp LDD oprx16,xysp LDD [D, xysp] LDD [ oprx16,xysp]	(M:M+1)⇒ A:B Load Double Accumulator D (A:B)	IMM DIR EXT IDX IDX1 IDX2 [D,IDX] [IDX2]	CC jj kk DC dd FC hh ll EC xb EC xb ff EC xb ee ff EC xb EC xb ee ff	PO RPf RPO RPf RPO fRPP fIfRPf fIPRPf		Δ Δ 0
SUBD # opr16i SUBD opr8a SUBD opr16a SUBD oprx0_xysp SUBD oprx9,xysp SUBD oprx16,xysp SUBD [D, xysp] SUBD [ oprx16,xysp]	(D) – (M:M+1)⇒ D Subtract Memory from D (A:B)	IMM DIR EXT IDX IDX1 IDX2 [D,IDX] [IDX2]	83 jj kk 93 dd B3 hh ll A3 xb A3 xb ff A3 xb ee ff A3 xb A3 xb ee ff	PO RPf RPO RPf RPO fRPP fIfRPf fIPRPf		Δ Δ Δ Δ

INH — Inherent; no operands in object code  
 IMM — Immediate; operand in object code  
 DIR — Direct; operand is the lower byte of an address from \$0000 to \$00FF  
 EXT — Operand is a 16-bit address  
 REL — Two's complement relative offset; for branch instructions  
 IDX — Indexed (no extension bytes); includes:  
 5-bit constant offset from X, Y, SP, or PC  
 Pre/post increment/decrement by 1 . . . 8  
 Accumulator A, B, or D offset  
 IDX1 — 9-bit signed offset from X, Y, SP, or PC; 1 extension byte  
 IDX2 — 16-bit signed offset from X, Y, SP, or PC; 2 extension bytes  
 [IDX2] — Indexed-indirect; 16-bit offset from X, Y, SP, or PC  
 [D, IDX] — Indexed-indirect; accumulator D offset from X, Y, SP, or PC

jj — High-order byte of a 16-bit immediate data value.  
 kk — Low-order byte of a 16-bit immediate data value.  
 rr — Signed relative offset \$80 (–128) to \$7F (+127). Offset relative to the byte following the relative offset byte, or low-order byte of a 16-bit relative offset for long branches.  
 xb — Indexed addressing post-byte

#### Access Detail

Each code letter except (.), and comma equals one CPU cycle. Uppercase = 16-bit operation and lowercase = 8-bit operation.

f —Free cycle, CPU doesn't use bus

R —16-bit data read

O —Optional program word fetch (P) if instruction is misaligned and has an odd number of bytes of object code — otherwise, appears as a free cycle (f); Page 2 prebyte treated as a separate 1-byte instruction

P —Program word fetch (always an aligned-word read)

PPP/P —Short branch, PPP if branch taken, P if not


Δ — Status bit affected by operation.

Fig.2 – Résumé du jeu d'instructions (Motorola reference manual S12CPU)

Table A-3. Indexed Addressing Mode Postbyte Encoding (xb)

00	0X	5b const	10	-16X	5b const	20	1+X	pre-inc	30	1,X+	post-inc	40	0,Y	5b const	50	-16,Y	5b const	60	1,+Y	pre-inc	70	1,Y+	post-inc	80	0,SP	5b const	90	-16,SP	5b const	A0	1+SP	pre-inc	B0	1,SP+	post-inc	C0	0,PC	5b const	D0	-16,PC	5b const	E0	n,X	9b const	F0	n,SP	9b const
01	1X	5b const	11	-15X	5b const	21	2+X	pre-inc	31	2,X+	post-inc	41	1,Y	5b const	51	-15,Y	5b const	61	2,+Y	pre-inc	71	2,Y+	post-inc	81	1,SP	5b const	91	-15,SP	5b const	A1	2+SP	pre-inc	B1	2,SP+	post-inc	C1	1,PC	5b const	D1	-15,PC	5b const	E1	-n,X	9b const	F1	-n,SP	9b const
02	2X	5b const	12	-14X	5b const	22	3+X	pre-inc	32	3,X+	post-inc	42	2,Y	5b const	52	-14,Y	5b const	62	3,+Y	pre-inc	72	3,Y+	post-inc	82	2,SP	5b const	92	-14,SP	5b const	A2	3+SP	pre-inc	B2	3,SP+	post-inc	C2	2,PC	5b const	D2	-14,PC	5b const	E2	n,X	16b const	F2	n,SP	16b const
03	3X	5b const	13	-13X	5b const	23	4+X	pre-inc	33	4,X+	post-inc	43	3,Y	5b const	53	-13,Y	5b const	63	4,+Y	pre-inc	73	4,Y+	post-inc	83	3,SP	5b const	93	-13,SP	5b const	A3	4+SP	pre-inc	B3	4,SP+	post-inc	C3	3,PC	5b const	D3	-13,PC	5b const	E3	[n,X]	16b indir	F3	[n,SP]	16b indir
04	4X	5b const	14	-12X	5b const	24	5+X	pre-inc	34	5,X+	post-inc	44	4,Y	5b const	54	-12,Y	5b const	64	5,+Y	pre-inc	74	5,Y+	post-inc	84	4,SP	5b const	94	-12,SP	5b const	A4	5+SP	pre-inc	B4	5,SP+	post-inc	C4	4,PC	5b const	D4	-12,PC	5b const	E4	A,X	A offset	F4	A,SP	A offset
05	5X	5b const	15	-11X	5b const	25	6+X	pre-inc	35	6,X+	post-inc	45	5,Y	5b const	55	-11,Y	5b const	65	6,+Y	pre-inc	75	6,Y+	post-inc	85	5,SP	5b const	95	-11,SP	5b const	A5	6+SP	pre-inc	B5	6,SP+	post-inc	C5	5,PC	5b const	D5	-11,PC	5b const	E5	B,X	B offset	F5	B,SP	B offset
06	6X	5b const	16	-10X	5b const	26	7+X	pre-inc	36	7,X+	post-inc	46	6,Y	5b const	56	-10,Y	5b const	66	7,+Y	pre-inc	76	7,Y+	post-inc	86	6,SP	5b const	96	-10,SP	5b const	A6	7+SP	pre-inc	B6	7,SP+	post-inc	C6	6,PC	5b const	D6	-10,PC	5b const	E6	D,X	D offset	F6	D,SP	D offset
07	7X	5b const	17	-9X	5b const	27	8+X	pre-inc	37	8,X+	post-inc	47	7,Y	5b const	57	-9,Y	5b const	67	8,+Y	pre-inc	77	8,Y+	post-inc	87	7,SP	5b const	97	-9,SP	5b const	A7	8+SP	pre-inc	B7	8,SP+	post-inc	C7	7,PC	5b const	D7	-9,PC	5b const	E7	[D,X]	D indirect	F7	[D,SP]	D indirect
08	8X	5b const	18	-8X	5b const	28	8-X	pre-dec	38	8-X-	post-dec	48	8,Y	5b const	58	-8,Y	5b const	68	8-Y-	pre-dec	78	8,Y-	post-dec	88	8,SP	5b const	98	-8,SP	5b const	A8	8-SP-	post-dec	B8	8,SP-	post-dec	C8	8,PC	5b const	D8	-8,PC	5b const	E8	n,Y	n,Y	F8	n,PC	n,PC
09	9X	5b const	19	-7X	5b const	29	7-X	pre-dec	39	7-X-	post-dec	49	9,Y	5b const	59	-7,Y	5b const	69	7-Y-	pre-dec	79	7,Y-	post-dec	89	9,SP	5b const	99	-7,SP	5b const	A9	7-SP-	post-dec	B9	7,SP-	post-dec	C9	9,PC	5b const	D9	-7,PC	5b const	E9	-n,Y	-n,Y	F9	-n,PC	-n,PC
0A	10X	5b const	1A	-6X	5b const	2A	6-X	pre-dec	3A	6-X-	post-dec	4A	10,Y	5b const	5A	-6,Y	5b const	6A	6-Y-	pre-dec	7A	6,Y-	post-dec	8A	10,SP	5b const	9A	-6,SP	5b const	AA	6-SP-	post-dec	BA	6,SP-	post-dec	CA	10,PC	5b const	DA	-6,PC	5b const	EA	n,Y	n,Y	FA	n,PC	n,PC
0B	11X	5b const	1B	-5X	5b const	2B	5-X	pre-dec	3B	5-X-	post-dec	4B	11,Y	5b const	5B	-5,Y	5b const	6B	5-Y-	pre-dec	7B	5,Y-	post-dec	8B	11,SP	5b const	9B	-5,SP	5b const	AB	5-SP-	post-dec	BB	5,SP-	post-dec	CB	11,PC	5b const	DB	-5,PC	5b const	EB	[n,Y]	[n,Y]	FB	[n,PC]	[n,PC]
0C	12X	5b const	1C	-4X	5b const	2C	4-X	pre-dec	3C	4-X-	post-dec	4C	12,Y	5b const	5C	-4,Y	5b const	6C	4-Y-	pre-dec	7C	4,Y-	post-dec	8C	12,SP	5b const	9C	-4,SP	5b const	AC	4-SP-	post-dec	BC	4,SP-	post-dec	CC	12,PC	5b const	DC	-4,PC	5b const	EC	A,Y	A,Y	FC	A,PC	A,PC
0D	13X	5b const	1D	-3X	5b const	2D	3-X	pre-dec	3D	3-X-	post-dec	4D	13,Y	5b const	5D	-3,Y	5b const	6D	3-Y-	pre-dec	7D	3,Y-	post-dec	8D	13,SP	5b const	9D	-3,SP	5b const	AD	3-SP-	post-dec	BD	3,SP-	post-dec	CD	13,PC	5b const	DD	-3,PC	5b const	ED	B,Y	B,Y	FD	B,PC	B,PC
0E	14X	5b const	1E	-2X	5b const	2E	2-X	pre-dec	3E	2-X-	post-dec	4E	14,Y	5b const	5E	-2,Y	5b const	6E	2-Y-	pre-dec	7E	2,Y-	post-dec	8E	14,SP	5b const	9E	-2,SP	5b const	AE	2-SP-	post-dec	BE	2,SP-	post-dec	CE	14,PC	5b const	DE	-2,PC	5b const	EE	D,Y	D,Y	FE	D,PC	D,PC
0F	15X	5b const	1F	-1X	5b const	2F	1-X	pre-dec	3F	1-X-	post-dec	4F	15,Y	5b const	5F	-1,Y	5b const	6F	1-Y-	pre-dec	7F	1,Y-	post-dec	8F	15,SP	5b const	9F	-1,SP	5b const	AF	1-SP-	post-dec	BF	1,SP-	post-dec	CF	15,PC	5b const	DF	-1,PC	5b const	EF	[D,Y]	[D,Y]	FF	[D,PC]	[D,PC]


Key to Table A-3

 
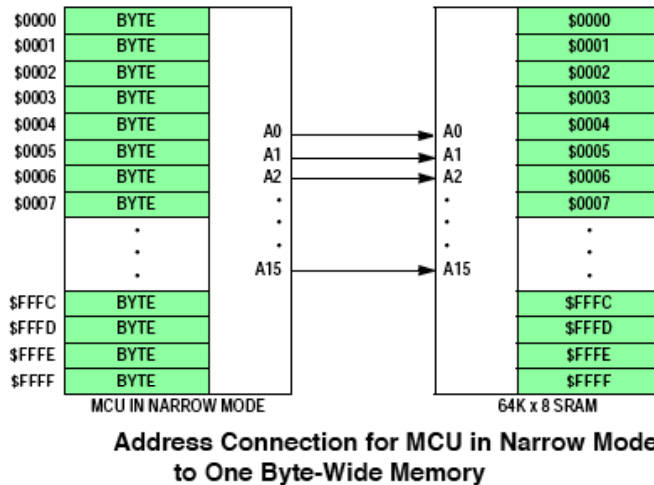
## TD N° 6 – Association de boîtiers et décodage d'adresse avec HCS12

Un système de gestion de données est basé sur un microcontrôleur HCS12 configuré en mode étendu court (narrow mode with one byte-wide memory) : le bus d'adresse est de 16 bits (A0 ... A15), et le bus de données de 8 bits (D0 ... D7). On dispose d'une ligne R/ $\overline{W}$  pour la lecture et l'écriture.

Les connexions entre le HCS12 et la mémoire se font comme indiqué dans la figure ci-dessous :




### I. Association de boîtiers

On veut utiliser les boîtiers mémoire TBP24S10 et CY7C185 ci-dessous, pour raccorder à ce système les zones de mémoire suivantes :


- ✓ 256 mots de PROM
- ✓ 16 k mots de SRAM

#### TBP24S10

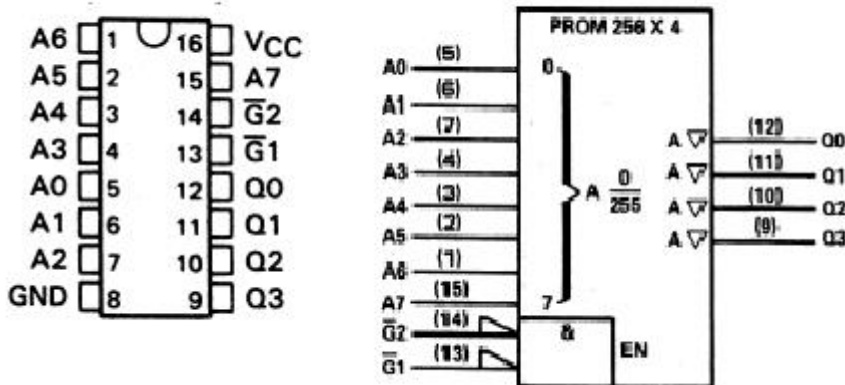



### CY7C185

 

Pin Name	Pin Function
A <sub>7</sub> A <sub>12</sub>	Address Inputs
WE	Write Enable
CS <sub>1</sub> , CS <sub>2</sub>	Chip Select
OE	Output Enable
I/O <sub>1</sub> -I/O <sub>7</sub>	Data Input/Output
V <sub>CC</sub>	Power (+ 5V)
V <sub>SS</sub>	Ground
N.C.	No Connection

Truth Table

CE <sub>1</sub>	CE <sub>2</sub>	WE	OE	Input/Output	Mode
H	X	X	X	High Z	Deselect/Power-Down
X	L	X	X	High Z	Deselect/Power-Down
L	H	H	L	Data Out	Read
L	H	L	X	Data In	Write
L	H	H	H	High Z	Deselect


Donner les caractéristiques (type de mémoire, taille) de chacun des boîtiers.  
Combien et comment doit-on raccorder les boîtiers au système ?

## II. Map mémoire

On désire que ces 2 zones PROM et SRAM soient situées respectivement à l'adresse la plus basse et à l'adresse \$8000.

- Donnez les adresses logiques de début et de fin de chacune de ces zones mémoire.
- Donnez le schéma de sélection de chaque zone en utilisant le bus d'adresse complet.
- Donnez un décodage minimal pour faire la sélection de ces zones.
- Utilisez des décodeurs 2x4 (74LS139).

### 74ALS139

 

FUNCTION TABLE

INPUTS			OUTPUTS			
ENABLE G	SELECT					
	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3
H	X	X	H	H	H	H
L	L	L	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H
L	H	L	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	L


Précisez dans ce cas combien d'adresses logiques correspondent à une adresse physique (1 case de chaque zone).

## TD N° 6 bis – Association de boîtiers et décodage d'adresse avec HCS12

On réutilise le système du TD précédent avec un HCS12 configuré en mode étendu large (*wide mode with word-wide memory*) : le bus de données de 16 bits (ports A et B). On dispose de :

- d'une ligne  $\overline{R/\overline{W}}$  pour choisir la lecture ou l'écriture,
- d'une ligne  $\overline{LSTRB}$  (active à 0) pour choisir les adresses impaires,
- et de l'adresse A0 (active à 0) pour choisir les adresses paires.

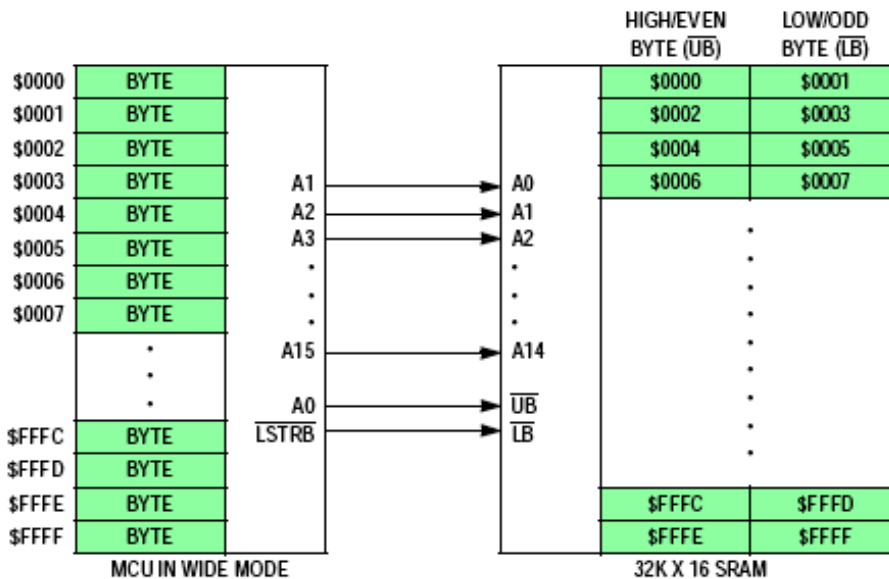Les connexions entre le HCS12 et la mémoire se font suivant le schéma ci-dessous :



**Address Connection for MCU in Wide Mode to One Word-Wide Memory**

### I. Association de boîtiers

On veut raccorder à ce système des boîtiers mémoire PROM 256 x 4 bits (TBP24S10) et SRAM 8k x 8 bits (CY7C185) pour constituer les zones de mémoire suivantes :

- ✓ 256 mots de PROM
- ✓ 16 k mots de SRAM

Combien et comment doit-on raccorder de boîtiers au système ?

### II. Map mémoire

On désire que ces 2 zones PROM et SRAM soient situées respectivement à l'adresse la plus basse et à l'adresse \$8000.

- Donnez les adresses logiques de début et de fin de chacune de ces zones mémoire.
- Donnez le schéma de sélection de chaque zone en utilisant le bus d'adresse complet.
- Donnez un décodage minimal pour faire la sélection de ces zones.
- Utilisez des décodeurs 2x4 (74LS139).

## TD N° 7 - Programmation simple

### I. Addition 16 bits

Additionnez le contenu d'une variable exprimée sur 16 bits (stockée en mémoire à l'adresse symbolique VALEUR1 et à l'adresse physique \$2000) au contenu d'une variable exprimée sur 16 bits (d'adresse symbolique VALEUR2 et d'adresse physique \$2002). Placez le résultat dans la variable 16 bits RESULTAT située à l'emplacement \$2004.

*Exemple d'exécution :*

	adresse symbolique	contenu mémoire mots de 8 bits	adresse physique hexadécimale
Entrée	VALEUR1	10 F5	2000 2001
	VALEUR2	26 21	2002 2003
Sortie	RESULTAT	37 16	2004 2005

### II. Addition 32 bits

Additionnez les contenus de deux variables de 32 bits d'adresses symboliques VALEUR1 (adresse physique 2000) et VALEUR2 (adresse physique \$2004). Rangez le résultat dans RESULTAT (adresse physique \$2008).

*Exemple d'exécution :*

	adresse symbolique	contenu mémoire mots de 16 bits	adresse physique hexadécimale
Entrée	VALEUR1	F210 0123	2000 2002
	VALEUR2	4002 3F51	2004 2006
Sortie	RESULTAT	3212 4074	2008 200A

L'opération réalisée sera :

$$\begin{array}{r} \text{F2100123} \\ + \text{40023F51} \\ \hline (1) \text{ 32124074} \end{array}$$

### III. Factorielle

Recherchez la factorielle d'une variable 8 bits d'adresse symbolique VALEUR d'adresse physique \$2010 en utilisant une table de factorielles déjà calculées. Cette table (d'adresse symbolique FTABLE et d'adresse physique \$2000) comporte les factorielles de 0, 1 ..... 7. Rangez le résultat dans une variable RESULTAT d'adresse \$2012. On suppose que VALEUR est comprise entre 0 et 7.

Exemple d'exécution :

	adresse symbolique	contenu mémoire mots 16 bits	adresse physique hexadécimale	donnée
Entrée	FTABLE	0001	2000	0! = (1) <sub>10</sub>
		0001	2002	1! = (1) <sub>10</sub>
		0002	2004	2! = (2) <sub>10</sub>
		0006	2006	3! = (6) <sub>10</sub>
		0018	2008	4! = (24) <sub>10</sub>
		0078	200A	5! = (120) <sub>10</sub> = (78) <sub>16</sub>
		02D0	200C	6! = (720) <sub>10</sub>
		13B0	200E	7! = (5040) <sub>10</sub>
	VALEUR	0500	2010	
Sortie	RESULTAT	0078	2012	

#### **IV. Maximum de deux valeurs 16 bits**

Trouvez la plus grande des deux valeurs exprimées sur 16 bits : VALEUR1 d'adresse \$2000 et VALEUR2 d'adresse \$2002. Placez le résultat dans la variable RESULTAT d'adresse \$2004. On supposera que les valeurs sont non signées.

Exemple d'exécution :

	adresse symbolique	contenu mémoire sur 2 octets ou 16 bits	adresse physique hexadécimale
Entrée	VALEUR1	1234	2000
	VALEUR2	4321	2002
Sortie	RESULTAT	4321	2004

## TD N° 8 - Programmes

### I. Somme de nombres 8 bits

Calculez la somme d'une suite de nombres non signés de taille 8 bits. La longueur (en octet) de la suite est définie par la variable d'adresse symbolique LONGUEUR et d'adresse physique \$2000. L'adresse de début de la suite est contenue dans la variable mot d'adresse 16 bits symbolique DEBUT et d'adresse physique \$2001. Prenez en compte les retenues et exprimez le résultat sur 16 bits. Le résultat sera stocké dans une variable d'adresse symbolique TOTAL et d'adresse physique \$2002.

Exemple d'exécution :

	adresse symbolique	contenu mémoire	adresse physique
Entrée	LONGUEUR	03	2000
	DEBUT	30	2001
		00	2002
Sortie	TOTAL	00	2003
		A4	2004

On suppose qu'aux adresses \$3000, \$3001 et \$3002 on a les valeurs hexadécimales 40, 22 et 42.

### II. Conversion de code ASCII vers décimal

Convertissez le caractère ASCII contenu dans la variable CAR, d'adresse physique \$2000, en un chiffre décimal. Rangez le résultat dans la variable CHIFFRE d'adresse physique \$2001. Si le contenu de CAR n'est pas la représentation ASCII d'un chiffre décimal, mettez le contenu de CHIFFRE à \$FF.

2 exemples d'exécution :

a)	adresse symbolique	contenu mémoire	adresse physique
Entrée	CAR	37	2000
Sortie	CHIFFRE	07	2001

b)	adresse symbolique	contenu mémoire	adresse physique
Entrée	CAR	SS	2000
Sortie	CHIFFRE	FF	2001

Code ASCII hexadécimal	Chiffre décimal
30	0
31	1
.	.
.	.
.	.
38	8
39	9

### III. Tri par bulle décroissant

Triez dans l'ordre décroissant une liste de nombres binaires 8 bits non signés. L'adresse 16 bits de début de la liste se trouve dans la variable LIST d'adresse physique \$2000. Le premier élément de la liste est le nombre d'éléments contenus dans celle-ci. Ainsi la liste aura au maximum 255 éléments.

Exemple :

1) Avant exécution :

adresse physique hexadécimale	contenu de la mémoire		adresse symbolique	contenu de la mémoire	adresse physique hexadécimale
3000	06	Nb de d'éléments de la liste 1 <sup>er</sup> élément de la liste	LIST	30	2000
3001	2A			00	2001
3002	B5				
3003	60				
3004	3F				
3005	D1				
3006	19				

2) Après exécution du programme de tri :

adresse physique hexadécimale	contenu de la mémoire		adresse symbolique	contenu de la mémoire	adresse physique hexadécimale
3000	06	+ grand élément de la liste	LIST	30	2000
3001	D1			00	2001
3002	B5				
3003	60				
3004	3F				
3005	2A				
3006	19				

## TD N° 9 – Sous-programmes

### I. Conversion d'un chiffre hexadécimal en ASCII

Table de conversion d'une valeur hexadécimale sur 1 position (0, 1, 2, ..., A, B, C, D, E, F) en son équivalent en code ASCII.

hexadécimal	0	1	2	...	A	...	F
Code ASCII	00110000	00110001	00110010	...	01000001	...	01000110

La valeur a pour adresse symbolique CHIFFRE et pour adresse physique \$2000. Le code ASCII généré aura pour adresse symbolique CARA et pour adresse physique \$2001. On réalisera un sous-programme dont le seul paramètre, qui servira d'entrée et de sortie, sera le registre B.

Exemples d'exécution :

	adresse symbolique	contenu mémoire sur un octet	adresse physique hexadécimale
Entrée	CHIFFRE	0C	2000
Sortie	CARA	43	2001
Entrée	CHIFFRE	06	2000
Sortie	CARA	36	2001

### II. Conversion d'un nombre hexadécimal 4 chiffres en ASCII

Convertissez une valeur hexadécimale de 4 positions (contenue dans la variable NOMBRE, d'adresse physique 2000), en quatre codes ASCII. Ces codes ASCII seront rangés dans le tableau CHAINE d'adresse physique 2002. Réaliser cette tâche en utilisant un sous-programme ayant deux paramètres d'entrée : la variable NOMBRE et l'adresse CHAINE du tableau de résultats. On utilisera la pile pour passer ces deux arguments.

Exemple d'exécution :

adresse symbolique	contenu mémoire sur un octet	adresse physique hexadécimale	
NOMBRE	4C	2000	
	D0	2001	
CHAINE	34	2002	code de 4
	43	2003	code du C
	44	2004	code du D
	30	2005	code du 0

## TD N° 10 – Interruption

Une entrée d'immeuble dispose d'un système de sécurité qui n'ouvre la porte du bâtiment qu'à la reconnaissance d'un code connu, exprimé sur 4 positions hexadécimales. Sachant qu'à la demande d'ouverture de la porte, c'est-à-dire lorsque l'on introduit un code, le périphérique dit « PORTE » envoie une interruption sur la ligne  $\overline{\text{IRQ}}$  (entrée PTE1 du HC12 mise à zéro) ; il écrit aussi le code d'entrée dans la partie basse d'un mot 32 bits d'adresse symbolique PAAR.

### I. Programmes

Écrivez :

1) la séquence de traitement d'interruption d'adresse symbolique PTISECU qui devra :

- lire le code dans les 16 bits de poids faible de PAAR

- le comparer avec une table de codes connus, table stockée à l'adresse symbolique CONNUS, avec comme première information le nombre connus de codes (16 bits). Ceci sera fait à l'aide d'un sous-programme qui restituera son résultat dans le bit de poids faible du registre B (1 code autorisé, 0 code non autorisé)

- provoquer la commande d'ouverture de la porte, en mettant à 1 le bit de poids fort de PAAR

- retourner vers la tâche de fond (programme principal, séquence d'appel).

2) le programme principal avec :

- initialisation du registre de contrôle de  $\overline{\text{IRQ}}$  (adresse \$1E)

- autorisation des interruptions et chargement du vecteur d'interruption (adresse \$FFF2)

- tâche de fond qui sera constituée d'une boucle d'attente de type BOUCLE: JMP BOUCLE

### II. Autres solutions


Que doit-on modifier si on prend la ligne  $\overline{\text{XIRQ}}$  au lieu de la ligne  $\overline{\text{IRQ}}$  ?

Pourrait-on résoudre le problème sans utiliser d'interruption ?



## TD N° 11 et 12 – Entrées-sorties

### I. Système

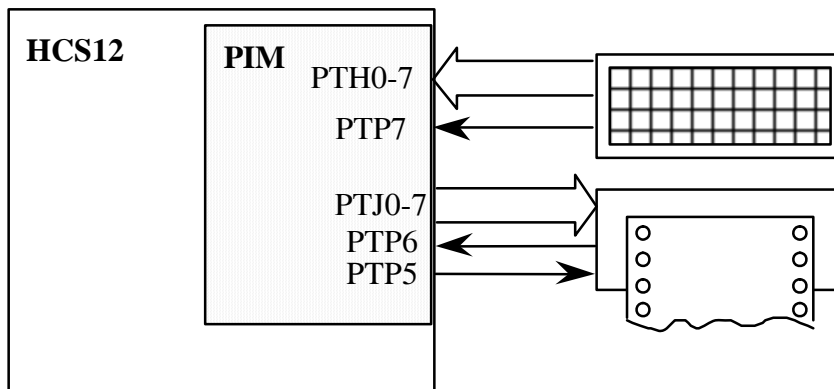

Les lignes non utilisées du port P sont à relier avec des résistances internes d'abaissement du HCS12.


### Fonctionnement du clavier

L'appui sur une touche génère un front descendant sur l'entrée 7 du port P.

Le positionnement sur le port H du code 8 bits ASCII correspond à la touche appuyée.

Dans ce cas là, on veut que le HCS12 soit alors interrompu et lise la valeur présente sur le port H. Le vecteur d'interruption du port P (adresse symbolique Vportp) est situé à l'adresse \$FF8E.

### Fonctionnement de l'imprimante

 

### Processus d'impression d'un caractère

(1) Le microcontrôleur positionne le code ASCII du caractère sur le Port J.

(2) Il signale que la donnée est prête en générant une impulsion (active à 0) sur la ligne  $\overline{\text{STROBE}}$  (sortie PTP5 du port P).

(3) L'imprimante détecte cette impulsion et positionne sa ligne BUSY (entrée PTP6) à 1 pendant la durée de l'impression, puis se remet en état de disponibilité BUSY = 0.

### QUESTION 1 :

Écrivez le programme qui va permettre la réception d'une chaîne de 16 caractères entrés à partir du clavier et leur stockage dans un tableau d'adresse \$1200.

Adresses paires	Contenu 8 bits	Contenu 8 bits	Adresses impaires
	20	21	\$120F
	39	32	
	45	20	
	4E	45	
	41	4E	
	45	20	
	4E	4E	
\$1200	42	4F	

Pour cela, on définira les contenus des différents registres de l'interface, puis le programme assembleur correspondant.

### QUESTION 2 :

Modifiez le programme précédent pour qu'après la réception des 16 caractères clavier terminée, le microcontrôleur les imprime l'un après l'autre sur l'imprimante.